Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN K63 TTƯD


Học Kỳ 2 (2020-2021) Tiểu luận cuối kỳ DEADLINE: 12:00 ngày 03/07/2021

Câu 1 Cho 1 hệ điều khiển có hàm truyền là

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{s}{(s-1)^2} & \frac{s}{s-1} \\ \frac{s^2 + 2s - 9}{(s-1)(s+3)} & \frac{s+4}{s+3} \end{bmatrix}$$

- a) Hãy đi tìm hai nhận dạng chính tắc điều khiển được và chính tắc quan sát được của hàm truyền trên bằng cả lý thuyết lẫn thực hành lập trình.
- b) Áp dụng lệnh sẵn có minreal trong MATLAB/OCTAVE cho 2 nhận dạng ở trên, hãy đi tìm nhận dạng tối thiểu.
- c) Sử dụng hệ nhận dạng tối thiểu ở trên, hãy tìm phép đổi biến số thích hợp để chia tỉ lệ (magnitude scaling) sao cho tất cả các biến trạng thái $x_i(t)$ đều có độ lớn bằng với độ lớn tối đa của đầu ra y(t).
- d) Nếu mọi tín hiệu đều phải nằm trong phạm vi $\pm 10~V$ và nếu hàm đầu vào là hàm bước nhảy (step với độ lớn a) thì a tối đa có thể là bao nhiêu?

Câu 2 Xét động cơ điện một chiều gắn với tải quay có mômen quán tính J thông qua hộp số có tỷ số truyền N và chịu mômen nhiễu ngoài T_d .

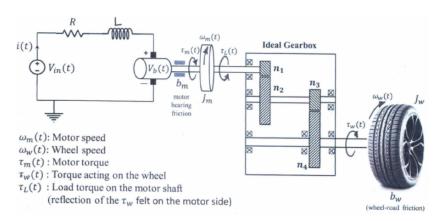

Hình 1:

Phương trình chuyển động của hệ được mô tả bằng hệ phương trình

$$J_e \ddot{\theta}(t) = N K_m i(t) - T_d(t), \tag{1}$$

$$L\frac{di(t)}{dt} + Ri(t) = v(t) - NK_m\dot{\theta}(t), \qquad (2)$$

trong đó $\theta(t)$, $\dot{\theta}(t)$, $\ddot{\theta}(t)$ lần lượt là vị trí góc của tải, vận tốc và gia tốc, $J_e = J + N^2 J_m$ là mômen quán tính tương đương quy về phía tải, J_m là mômen quán tính của rôto, v(t) là

điện áp đầu vào phần ứng, i(t) là dòng điện chạy qua các cuộn dây phần ứng, R và L lần lượt là điện trở và độ tự cảm của phần ứng rôto và K_m là hằng số emf (suất điện động trở lại).

a) Cho các biến trạng thái là $x_1 = \theta$, $x_2 = \dot{\theta}$ và $x_3 = i$. Xây dựng mô hình không gian-trạng thái của hệ thống khi đầu ra mong muốn là vị trí góc của tải θ .

Trong các câu dưới đây ta cho các giá trị cụ thể $K_m = 0.05$ Nm/A, R = 1.2 Ω , L = 0.05 H, J = 0.0008 kg/m^2 , J = 0.02 kg/m^2 và N = 12. Sử dụng mô hình vừa tìm được trong câu a), hãy lập trình (copy phần lập trình vào bài (nhớ thay đổi font phần code) & ghi rõ kết quả cuối cùng vào bài) để thực hiện các nhiệm vụ sau.

- b) Tìm hàm truyền của hệ, tìm các cực, không điểm của hệ.
- c) Sử dụng hàm đầu vào u là hàm xung và hàm bước nhảy hãy vẽ đồ thị của hàm phản hồi trạng thái 0 (với 2 hàm đầu vào trên) trong khoảng thời gian [0, 20].
- d) Ước lượng gần đúng cực đại, cực tiểu của đầu ra trong khoảng thời gian [0,20], với u là hàm bước nhảy. Tìm thời điểm t mà ở đó đầu ra đạt cực trị.
- e) Mô phỏng hoạt động của hệ thống (chạy code/vẽ hình/mô tả biến động của đầu ra theo thời gian t) với điều kiện ban đầu bằng không (x(0)=0), $T_d=0$ và đầu vào điện áp được mô tả bởi v(t)=3 V, $0 \le t \le 2$ giây và v(t)=-3 V, $2 \le t \le 4$ giây, sử dụng lệnh lsim của Matlab/Octave với bộ giải ode45. So sánh kết quả mô phỏng.

